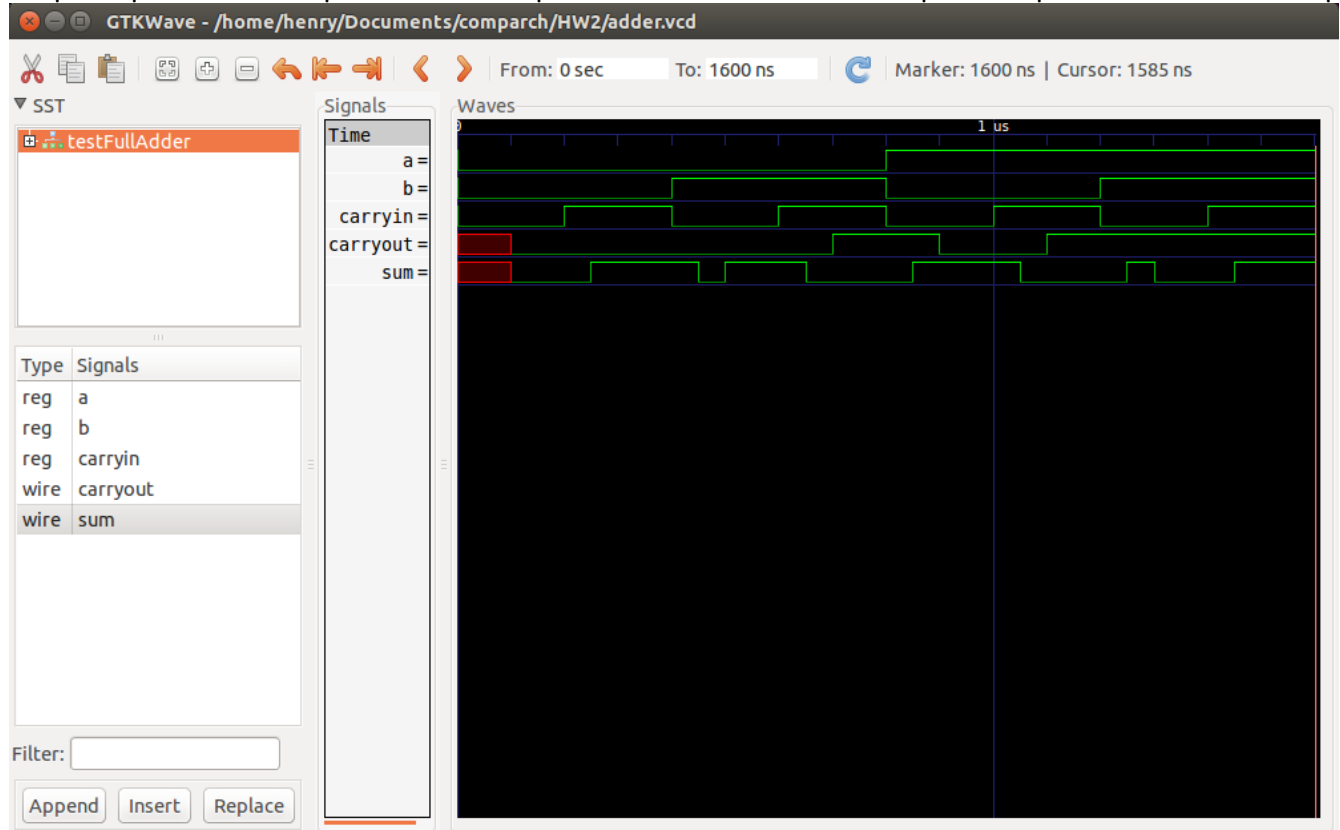



# ADDER

a	b	carryin	carryout	carryout expected	sum	sum expected
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1



## DECODER

En	A0	A1	O0	O1	O2	O3	Expected Output
0	0	0	0	0	0	0	All false
0	1	0	0	0	0	0	All false
0	0	1	0	0	0	0	All false
0	1	1	0	0	0	0	All false
1	0	0	1	0	0	0	O0 Only
1	1	0	0	1	0	0	O1 Only
1	0	1	0	0	1	0	O2 Only
1	1	1	0	0	0	1	O3 Only

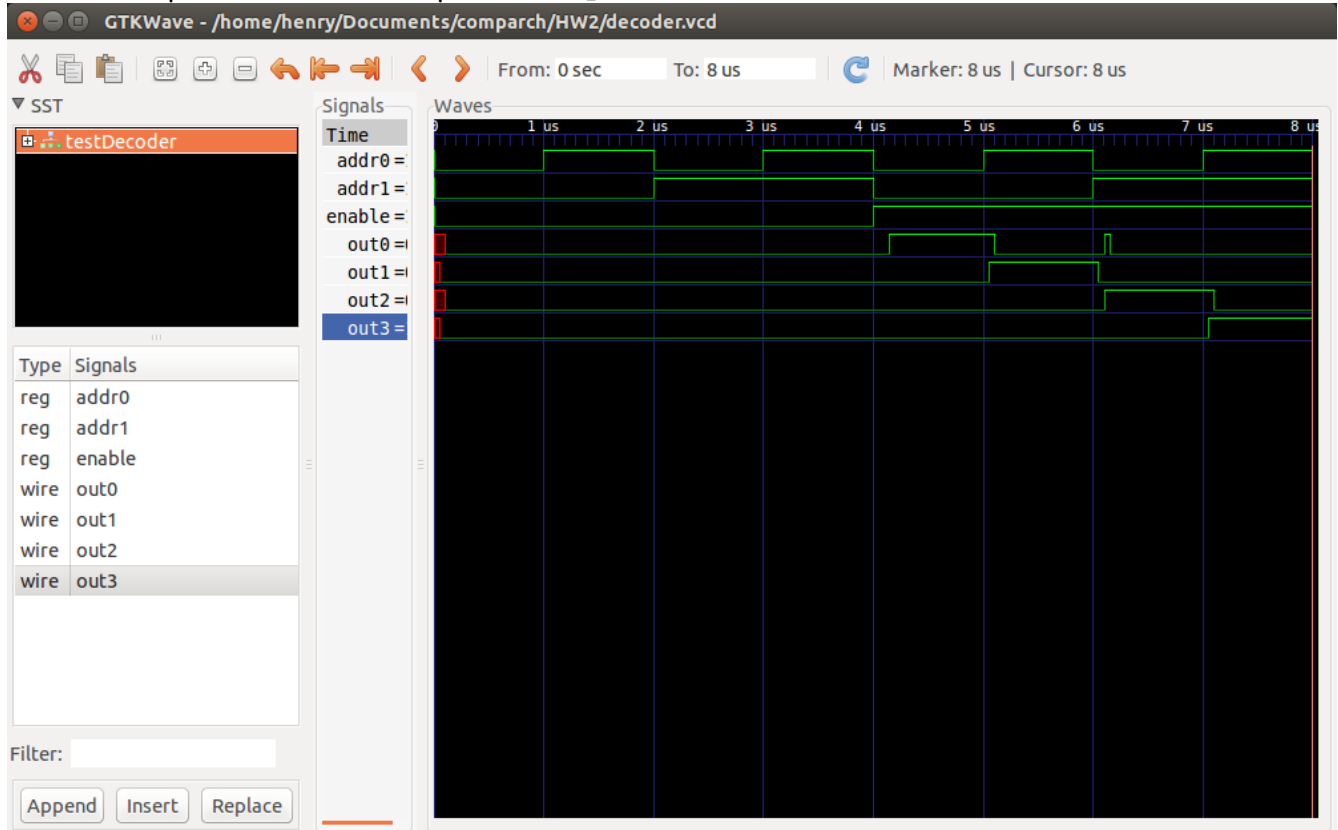

## MULTIPLEXER

address0	address1	in0	in1	in2	in3	out	out expected
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1

address0	address1	in0	in1	in2	in3	out	out expected
1	0	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

