
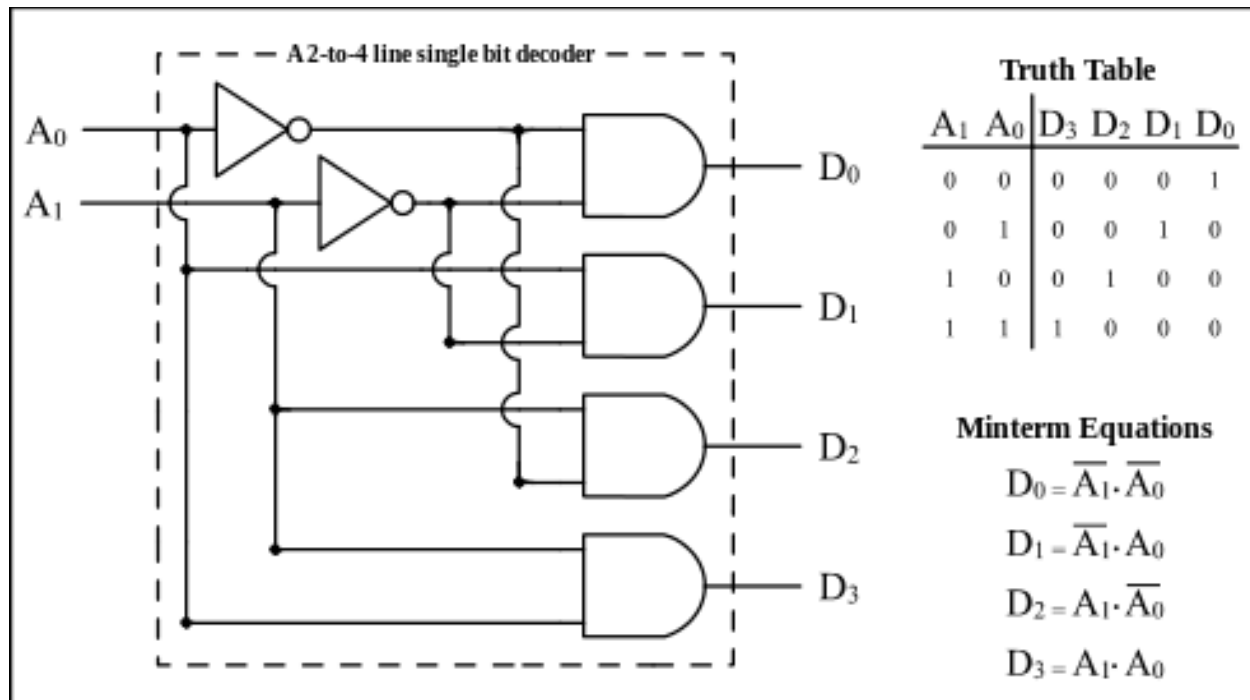


Decoder

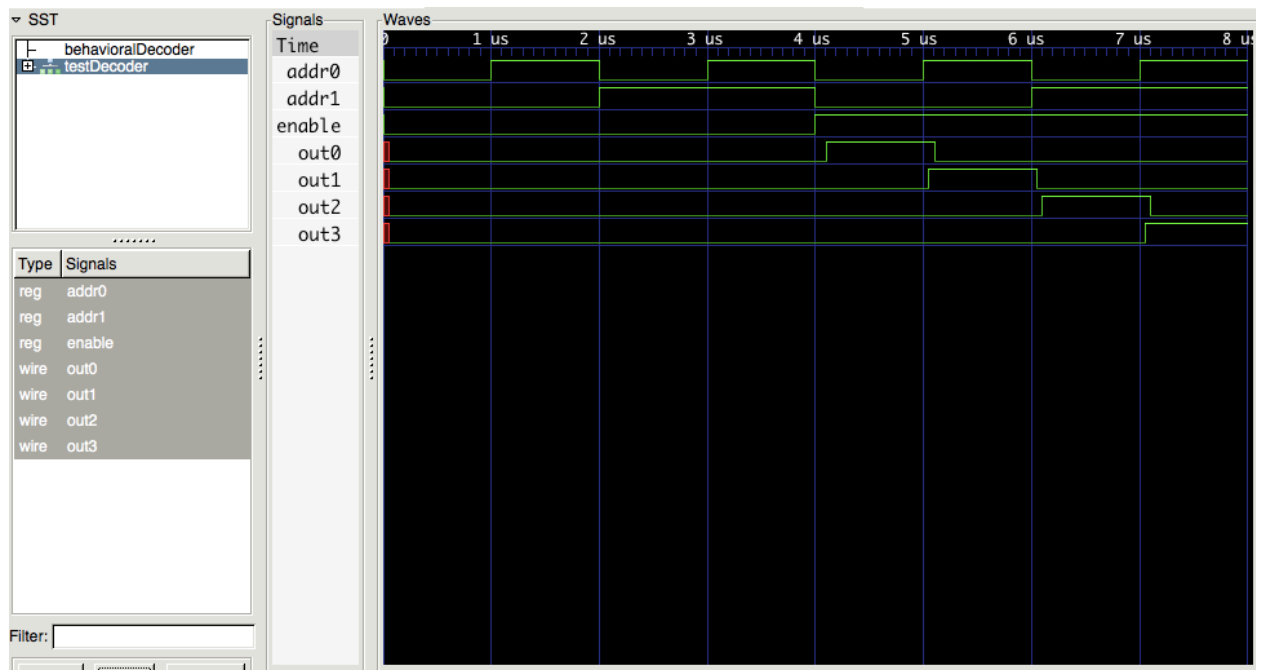


En A0 A1 | O0 O1 O2 O3 | Expected Output

0	0	0		0	0	0	0		All false
0	1	0		0	0	0	0		All false
0	0	1		0	0	0	0		All false
0	1	1		0	0	0	0		All false
1	0	0		1	0	0	0		O0 Only
1	1	0		0	1	0	0		O1 Only
1	0	1		0	0	1	0		O2 Only
1	1	1		0	0	0	1		O3 Only




Multiplexer 4-1

 

A0 A1 O0 O1 O2 O3 | out | Expected
Output

0	0	0	0	0	0	0	in0:0
0	0	1	0	0	0	1	in0:1
1	0	0	0	0	0	0	in1:0
1	0	0	1	0	0	1	in1:1
0	1	0	0	0	0	0	in2:0
0	1	0	0	1	0	1	in2:1
1	1	0	0	0	0	0	in3:0
1	1	0	0	0	1	1	in3:1
0	0	1	1	1	1	1	in0:1
0	0	0	1	1	1	0	in0:0

 Assume the other inputs work like in0, etc..
Because the logic is symmetric.




Full

A B Cin | S Cout | Expected Output

0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1

A	B	Cin	S	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

(a) Truth Table

 

(b) Circuit Diagram

